

```

Ln#
1 module decoder_2to4(in,out);
2   input [1:0] in;    // 2-bit input
3   output wire [3:0] out; // 4-bit output
4
5   assign out = (in == 2'b00) ? 4'b0001 : // When in = 00, out = 0001
6               (in == 2'b01) ? 4'b0010 : // When in = 01, out = 0010
7               (in == 2'b10) ? 4'b0100 : // When in = 10, out = 0100
8               (in == 2'b11) ? 4'b1000 : // When in = 11, out = 1000
9               4'b0000;                // Default value
10
11 endmodule
12

```

```

Ln#
1  module decoder_2to4_tb;
2
3      // Testbench signals
4      reg [1:0] in;          // 2-bit input for testbench
5      wire [3:0] out;        // 4-bit output for testbench
6
7      // Instantiate the 2-to-4 Decoder
8      decoder_2to4 uut (
9          .in(in),
10         .out(out)
11     );
12
13     // Test sequence
14     initial begin
15         $monitor("At time %t: in = %b, out = %b", $time, in, out);
16         // Initialize inputs and apply test cases
17         #10 in = 2'b00; // Test case 1: in = 00
18         #10 in = 2'b01; // Test case 2: in = 01
19         #10 in = 2'b10; // Test case 3: in = 10
20         #10 in = 2'b11; // Test case 4: in = 11
21         #10 $finish;
22     end
23 endmodule
24

```



ColumnLayout Default



Wave - Default

